

10th Class Physics Chapter 14 Current Electricity Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr	Questions	Answers Choice
1	جب ہم ایک سادہ الیکٹرک سرکٹ میں وولٹیج کو دوگنا کر دیتے ہیں تو --- کی مقدار دگنا ہوتی ہے	A. کرنٹ B. پاور C. رزٹنس D. دونوں B اور A
2	ایک واٹ برابر ہوتا ہے	A. JS B. JS-1 C. J2S D. SJ-1
3	واشنگ مشین کی الیکٹرک پاور ہوتی ہے	A. 50 B. 750 C. 100 D. 800
4	الیکٹرک پاور کا یونٹ ہے	A. واٹ B. ایمپیر C. جول D. وولٹ
5	الیکٹرک انرجی برابر ہوتی ہے	A. QR B. QV C. QC D. Qt
6	 جب رزٹنس کو سیریز میں جوڑا جاتا ہے تو ان میں سے بہنے والا کرنٹ	A. مختلف B. صفر C. برابر D. کوئی نہیں
7	سیریز طرے سے جوڑے گئے بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی کی شدت پر کیا اثر پڑتا ہے	A. اضافہ ہوتا ہے B. کم ہوتا ہے C. کوئی فرق نہیں پڑتا D. جتنا مشکل ہے
8	کنڈکٹر میں الیکٹرک کرنٹ..... کے بہاؤ کی وجہ سے	A. آزاد الیکٹرونز B. نیگیٹو ایننز C. پوزیٹو چارجز D. پوزیٹو ایننز
9	رزٹنس کا آئس ائی یونٹ ہے	A. ایمپیر B. وولٹ C. اوہم D. فیراڈ
10	ایک 6 اوہم کے رزسٹر میں سے 3 ایمپیر کا کرنٹ گزرتا ہے۔ اس رزسٹر کے اطراف وولٹیج ہوگی	A. 2 V B. 8 V C. 18 V D. 36 V