

General Science 6th Class Urdu Medium Chapter 9 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	گھویلو پلانٹسز کو وولٹیج کے ذریعے کے ساتھ پیرال طریقہ سے کیوں جوڑنا چاہیے	A. تمام آلات کا ایک ساتھ آف یا آن کرنے کے لیے B. ایک جیسا کرنٹ مہیا کرنے کے لیے C. تمام آلات کا انفرادی طے پر آف یا آن کرنے کے لیے D. زیادہ وولٹیج مہیا کرنے کے لیے
2	سیریز طریقے سے جوڑے گئے بلیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے ان کی روشنی پر کیا اثر پڑتا ہے	A. بڑھ جاتی ہے B. کم ہو جاتی ہے C. کوئی فرق نہیں پڑتا D. بتانا مشکل ہے
3	الیکٹرک چارج کا بہاؤ کہلاتا ہے	A. الیکٹرک کرنٹ B. الیکٹرومیگنیٹک C. الیکٹرک راستہ D. الیکٹرک سوئچ
4	کرنٹ کے بہنے کا صرف ایک راستہ ہے	A. سیریز سرکٹ B. پیرال سرکٹ C. اوپن سرکٹ D. کلوز سرکٹ
5	الیکٹرک سرکٹ کو اوپن یا کلوز کرنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ ہے	A. بیٹری B. بلب C. سوئچ D. وائر
6	گھریلو وائرنگ میں استعمال ہونے والی سرکٹ کی قسم ہے	A. پیرال B. سیریز C. شارٹ D. اوپن
7	ایک سرکٹ جو کرنٹ کو بہنے کے لیے متعدد راستے فراہم کرتا ہے	A. سیریز B. پیرال C. اوپن D. شارٹ
8	ایک سرکٹ جو کرنٹ کو بہنے کے لیے متعدد ارسے فراہم کرتا ہے	A. سیریز B. پیرال C. سیل D. دھاتی تار
9	ایسا آلہ جو کیمیکل انرجی کو ذخیرہ کرتا ہے اور سرکٹ میں منسلک ہونے پر اسے الیکٹرک انرجی میں تبدیل کرتا ہے	A. دھاتی تار B. الیکٹرک سوئچ C. بلب D. سیل
10	ایک مثبت چارج شدہ زرہ	A. الیکٹران B. پروٹان C. نیوٹران D. ایٹم